

**Semestrální projekt č. 1 z předmětu AD4M36PAP,
školní rok 2012-2013**

Téma: Návrh jednoduchého výpočetního systému

ČVUT FEL, obor VT, 1. ročník, e-mail: valiclud@fel.cvut.cz

Jméno: Ludvík Valíček

Datum: 5. prosince 2012

1. Zadání

Navrhněte a popište v jazyce Verilog jednoduchý výpočetní systém pozůstávající z procesoru, oddělené instrukční a datové paměti. Procesor bude podporovat instrukce add, sub, and, or, slt, addi, lw, sw a beq ve formátu instrukční sady MIPS. Součástí procesoru musí být řídicí jednotka a aritmeticko-logická jednotka. Funkčnost Vašeho návrhu demonstруйте simulací níže uvedeného programu.

```
if(a<=b)
    a = b-a;
else
    for(int i=0; i!=c; i++)
        a += i;
a = a & 3;
while(1);
```

Předpokládejte, že proměnné a, b a c jsou typu int (4B) a jsou již uloženy v paměti na adresách 0x0010, 0x0014 a 0x0018 datové paměti, proměnná c je větší než 0, a program je již uložen v instrukční paměti od adresy 0x0000 (tj. není potřeba řešit zavádění programu). Procesor po resetu (po spuštění) začíná vykonávat instrukce od adresy 0x0000.

2. Řešení

2.1. Přepis programu do jazyka symbolických adres

Pos	Kod programu	Kod programu hexa
1	lw, \$2, 0(\$0)	8c020000
2	lw, \$3, 4(\$0)	8c030004
3	lw, \$4, 8(\$0)	8c040008
4	slt \$5, \$3, \$2	0062282a
5	beq \$5, \$0, 06	10a00005
6	addi \$6, \$0, 0	20060000
7	beq \$6, \$4, 05	10c40004
8	add \$2, \$2, \$6	461020
9	addi \$6, \$6, 1	20c60001
10	beq \$0, \$0, -3	1000fffd
11	sub \$2, \$2, \$3	.00431022
12	addi \$7, \$0, 3	20070003
13	and \$2, \$2, \$7	.00471024
14	addi \$8, \$0, 1	20080001
15	sw, \$2, 0(\$0)	ac020000
16	slt \$9, \$8, \$0	.0100482a
17	beq \$9, \$0, -1	1120ffff

Ukázka kódování dvou instrukcí:

Kod programu	OpCode	RS	RT	Immediate
lw, \$2, 0(\$0)	100011	00000	00010	0000000000000000
beq \$5, \$0, 06	000100	00101	00000	0000000000000110

2.2. Popis navrženého systému v jazyce Verilog

Systém se skládá z oddělené datové paměti (DataMemory.v) a instrukční paměti (instMemory.v) a z řídicí jednotky (controllerOnly). Řídicí jednotka v sobě zahrnuje čítač instrukcí (PC), registry (registr []) a jednotlivé cykly zpracování instrukcí. Instrukce jsou zpracovávány v cyklech:

- S0 – čtení instrukce z instrukční paměti a její uložení do registru instData
- S1 – zvýšení čítače o 1, dekodování instrukce a zpracování (výpočet) instrukce
- S2 – načtení dat z oddělené datové paměti
- S3 – uložení dat do oddělené datové paměti

Pro snadnější odladění programu jsou použity pomocné proměnné OpCode, IR, result, regS, regT, regD, regI, které monitorují běh programu.

Modul datové paměti:

```
module DataMemory( clk, dataAddress, writeData, memWrite, memRead, memData );
```

```
    input [31:0] dataAddress, writeData;
    input memRead, memWrite, clk;
    output [31:0] memData;
    wire [31:0] memData;
    reg [31:0] register [512:0];
```

```
    always @ (posedge clk) begin
        if(memWrite==1'b1)begin
            register[dataAddress] <= writeData;
        end
    end
```

```
    assign memData = (memRead==1'b1)? register[dataAddress] : 0;
```

```
    initial begin //storing input data
        register[32'd0] <= 32'd4; //a
        register[32'd4] <= 32'd2; //b
        register[32'd8] <= 32'd6; //c
        register[32'd12] <= 32'd0; //i
    end
```

```
endmodule
```

Modul instrukční paměti:

```

module instMemory( clk, address, instRead, instData );

    input [31:0] address;
    input instRead, clk;
    output [31:0] instData;
    wire [31:0] instData;
    reg [31:0] register [512:0];

    assign instData = (instRead==1'b1)? register[address] : 0;
    initial begin //storing program instruction data

        register[0] <= 32'h8c020000;
        register[1] <= 32'h8c030004;
        register[2] <= 32'h8c040008;
        register[3] <= 32'h0062282a;
        register[4] <= 32'h10a00005;
        register[5] <= 32'h20060000;
        register[6] <= 32'h10c40006;
        register[7] <= 32'h00461020;
        register[8] <= 32'h20c60001;
        register[9] <= 32'h1000fffc;
        register[10] <= 32'h00431022;
        register[11] <= 32'h20070003;
        register[12] <= 32'h00471024;
        register[13] <= 32'h20080001;
        register[14] <= 32'hac020000;
        register[15] <= 32'h0100482a;
        register[16] <= 32'h1120ffff;
    end
endmodule

```

Modul řídicí a výpočetní jednotky:

```

module controllerOnly( clk, reset, opCode, PC, dataWrite,
    dataRead, instRead, instData, dataAddress, memData, readData, IR, result, regS,
    regT, regD, regI);

    input clk, reset;
    input [31:0] instData, readData;
    output [5:0] opCode;
    output dataWrite, dataRead, instRead;
    output [31:0] memData, dataAddress, IR, result;
    output [15:0] PC, regI;
    output [4:0] regS, regT, regD;

    reg dataWrite, dataRead, instRead;
    reg [31:0] memData, dataAddress;
    reg [4:0] state =0, nextstate, regS, regT, regD;
    reg [5:0] opCode, funct, i;
    reg [31:0] registr [31:0];

```

```

reg [31:0] IR, result;
reg [15:0] PC = 0;
reg [15:0] regI ;

parameter S0=0; //fetch
parameter S1=1; //decode
parameter S2=2; //loading data from memory
parameter S3=3; //storing word to memory

initial begin
    for (i=0;i<32;i=i+1)
        registr [i] = 32'd0;
end

always@(posedge clk) begin
    state=nextstate;
end

always @(state,reset) begin

    if(reset) begin
        state = S0;
        PC = 0;
    end
    else
        begin

case(state)

S0: begin //fetch instruction, inst is in regist IR
    dataAddress = PC;
    instRead=1'b1;
    dataRead=1'b0;
    dataWrite = 1'b0;
    nextstate=S1;
end
S1: begin //decode, instruction is in registr IR, increment PC
    IR = instData;
    instRead=1'b0;
    PC = PC + 1; // incrementing programme counter
    opCode = instData [31:26];
    regS = instData [25:21];
    regT = instData [20:16];
    regI = instData [15:0];
    regD = instData [15:11];

    if((opCode==6'b101011)) begin // op code is sw
        dataAddress = IR[25:21] + IR[15:0];
        dataWrite=1'b1;
        nextstate = S3;
    end

    if(opCode==6'b100011) begin // op code is lw
        dataAddress = regS + IR[15:0];
        dataRead=1'b1;

```

```

nextstate = S2;
end

if(opCode==6'b000000) begin // R type instruction

    if(11'b00000100000 == IR[10:0]) begin // R type ADD
        result = registr [regS] + registr [regT];
        registr[ IR[15:11]] = result;
        nextstate=S0;
    end
    if(11'b00000100100 == IR[10:0]) begin // R type AND
        result = registr [regS] & registr [regT];
        registr[ IR[15:11]] = result;
        nextstate=S0;
    end
    if(11'b00000100101 == IR[10:0]) begin // R type OR
        result = registr [regS] | registr [regT];
        registr[ IR[15:11]] = result;
        nextstate=S0;
    end
    if(11'b00000101010 == IR[10:0]) begin // R type SLT

        if ( registr [regS] < registr [regT] )
            result = 31'd1;
        else
            result = 31'd0;
        registr[ regD ] = result;
        nextstate=S0;
    end
    if(11'b00000100010 == IR[10:0]) begin // R type SUB
        result = registr [regT] - registr [regS];
        registr[ regD] = result;
        nextstate=S0;
    end
end //end R if

if(opCode==6'b001000) begin // ADDItype instruction
    result = registr [regS] + regI;
    registr[ regT] = result;
    nextstate = S0;
end

if(opCode==6'b000100) begin // beq instruction
    result = registr [ regT ] - registr [ regS ] ;
    if ( registr [ regS ] == registr [ regT ] )
        PC = PC + regI;
    nextstate = S0;
end
end // end S1
S2: begin // lw
    registr [ IR [20:16] ] = readData;
    result = registr[ IR[20:16]];
    nextstate=S0;
end
S3: begin //sw


```

```

        memData = registr [ regT ];
        result = registr[ regT ];
        nextstate=S0;
    end
endcase
end
end
endmodule

```

2.3. Blokové schéma navrženého systému

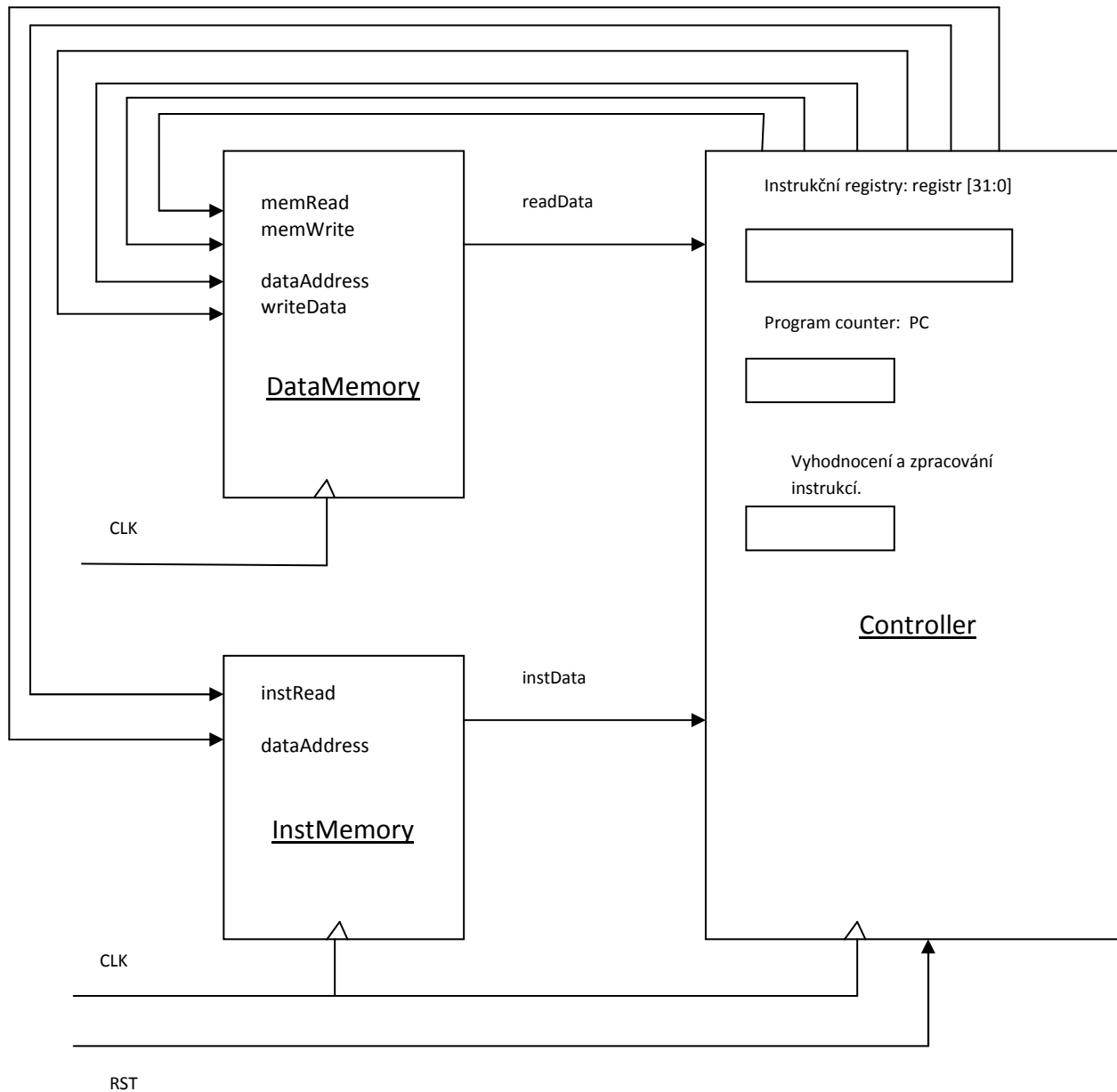


2.4. Výsledky simulace

2.4.1. Simulace pro $a \leq b$

Vstupní hodnoty: $a = 2$, $b = 4$, $c = 6$

Konečný výsledek před operací $\&$:
 $a = 2 \& 3$;
 $a = 00 \dots 0010$

Ukázka začátku simulace:

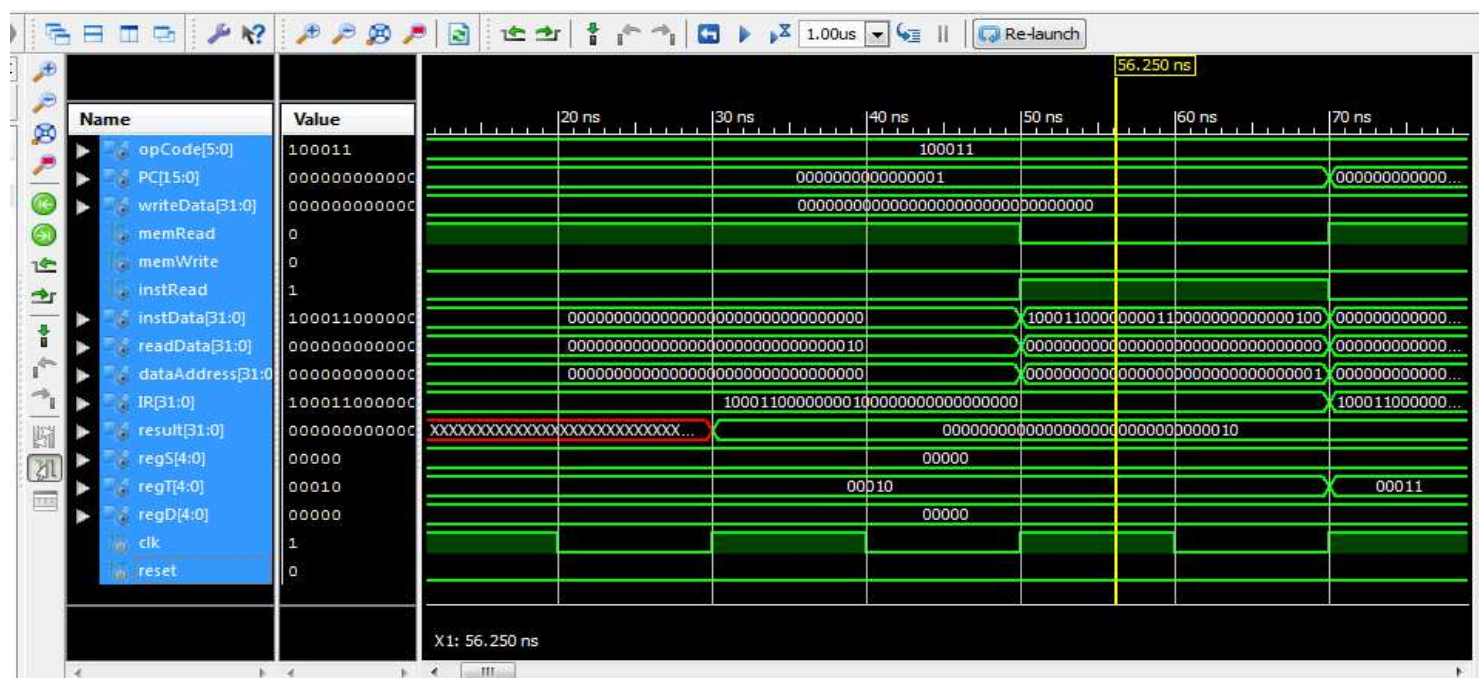

Time resolution is 1 ps
 Simulator is doing circuit initialization process.
 Finished circuit initialization process.

Simulator is doing circuit initialization process.

Finished circuit initialization process.


[illegible]

2.4.2. Simulace pro a>b

Vstupní hodnoty: a = 4, b = 2, c = 6,

Výsledek před operací &: a = 19 & 3;
a = 00 ... 0011

Ukázka začátku simulace:

 

Time resolution is 1 ps
 Simulator is doing circuit initialization process.
 Finished circuit initialization process.

Simulator is doing circuit initialization process.

Finished circuit initialization process.

[illegible]

12

3. Závěr

V této semestrální práci jsem si důkladně procvičil architekturu mikroprocesoru a instrukcí MIPS. Práci jsem ze začátku koncipoval jako „multicycle“ mikroprocesor, což nebylo zadáním této práce a také „multicycle“ mikroprocesor je složitější na implementaci. Teprve po konzultacích jsem takto navržený mikroprocesor upravil a výsledkem je výše uvedený funkční Verilog kód. Vypracování úlohy pro mě bylo přínosem a pomohlo mi lépe pochopit základy architektury mikroprocesoru a jeho programování.